

پاسخ مسئلہ ۱.


$$a : \cdot xAC\wp\cdot\cdot\cdot 1\wp$$
$$b : \cdot x \cdot \cdot \wedge \Upsilon \cdot \wedge \Upsilon A$$

الف

در این باید کد اسمبلی معادل با هر دستور را بنویسیم. برای این کار ابتدا اعداد را به باینری تبدیل می‌کنیم:

[illegible][illegible]

 حال از این تصویر استفاده کرده و دستورات را شناسایی می‌کنیم:



$$opcode_a = a[\mathfrak{31} : \mathfrak{26}] = (1 \cdot 1 \cdot 11)_2 = (\mathfrak{43})_{10} \longrightarrow store$$

$$\begin{cases} r_s = a[\mathfrak{Y}\mathfrak{D} : \mathfrak{Y}\mathfrak{I}] = (\bullet \bullet \bullet \mathfrak{I}\mathfrak{I})_{\mathfrak{Y}} = (\mathfrak{Y})_{\mathfrak{I}}, \longrightarrow v_{\mathfrak{I}} \\ r_t = a[\mathfrak{Y} \bullet : \mathfrak{I}\mathfrak{F}] = (\bullet \bullet \bullet \mathfrak{I} \bullet)_{\mathfrak{Y}} = (\mathfrak{Y})_{\mathfrak{I}}, \longrightarrow v. \qquad \qquad \qquad \longrightarrow sw \ \$v \bullet, \mathfrak{Y} \bullet (\$v_{\mathfrak{I}}) \\ immediate = a[\mathfrak{I}\mathfrak{D} : \bullet] = (\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \mathfrak{I} \bullet \mathfrak{I} \bullet \bullet)_{\mathfrak{Y}} = (\mathfrak{Y} \bullet)_{\mathfrak{I}}, \end{cases}$$

$$opcode_b = b[\mathfrak{V}\mathfrak{I} : \mathfrak{V}\mathfrak{E}] = (\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot)_\mathfrak{I} = (\cdot)_\mathfrak{I} \cdot \longrightarrow R - Type$$

$$\begin{cases} r_s = b[\mathfrak{Y}\mathfrak{O} : \mathfrak{Y}\mathfrak{I}] = (\bullet\bullet\mathfrak{I}\bullet\bullet)_{\mathfrak{Y}} = (\mathfrak{Y})_{\mathfrak{I}}, \longrightarrow a, \\ r_t = b[\mathfrak{Y}\bullet : \mathfrak{I}\mathfrak{F}] = (\bullet\bullet\bullet\mathfrak{I}\bullet)_{\mathfrak{Y}} = (\mathfrak{Y})_{\mathfrak{I}}, \longrightarrow v, \\ r_d = b[\mathfrak{I}\mathfrak{O} : \mathfrak{I}\mathfrak{I}] = (\bullet\bullet\bullet\bullet\mathfrak{I})_{\mathfrak{Y}} = (\mathfrak{I})_{\mathfrak{I}}, \longrightarrow a_t \\ function = b[\mathfrak{O} : \bullet] = (\mathfrak{I}\bullet\mathfrak{I}\bullet\mathfrak{I}\bullet)_{\mathfrak{Y}} \longrightarrow set\ on\ less\ than \end{cases} \longrightarrow slt\ \$a_t, \$a., \$v.$$

ب

خروجی sign extend دستور a ، ۱۶ بیت اول دستور را به یک عدد ۳۲ بیتی تبدیل می‌کند با حفظ علامت:
 $output = (000000000000000010100)_2 = (14)_{16}$

خروجی واحد shift left که توسط دستور b اجرای می‌شود، خروجی واحد sign extend را می‌گیرد و ۲ بیت به چپ شیفت می‌دهد.

$output = (010000010000010000010101000)_2 = (20820A8)_{16}$

ج

در این بخش باید مقادیر واحد کنترل ALU را به ازای هر دستور محاسبه کنیم. از تصویر زیر کمک می‌گیریم:

opcode	ALUOp	Operation	funct	ALU function	ALU control
lw	00	load word	XXXXXX	add	0010
sw	00	store word	XXXXXX	add	0010
beq	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
		subtract	100010	subtract	0110
		AND	100100	AND	0000
		OR	100101	OR	0001
		set-on-less-than	101010	set-on-less-than	0111

$$a \rightarrow lw \rightarrow \begin{cases} ALUOp = 00 \\ funct = a[5:0] = \times \end{cases}$$


$$b \rightarrow RType \rightarrow \begin{cases} ALUOp = 10 \\ funct = b[5:0] = 101010 \end{cases}$$

د

با توجه به این‌که هیچ کدام از دستورات مربوط به دستورات jump و یا branch نیستند، پس در هر دو حالت مقدار برابر است با:

$$PC \leftarrow PC + 4$$

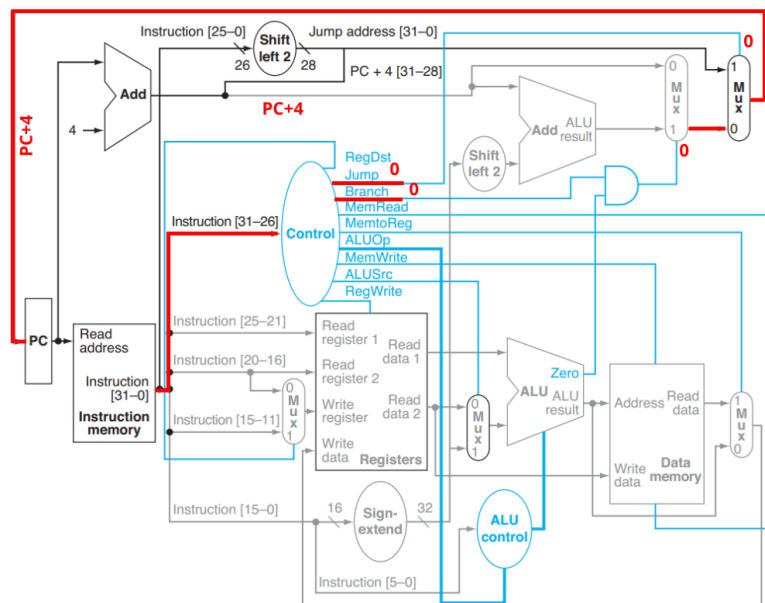در شکل زیر مسیرهایی که از آن‌ها این مقادیر به دست می‌آیند را می‌بینید:




مقدار موجود در هر یک از ثبات‌ها به شرح زیر است:

	R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R8	R12	R31
a	0	-1	2	-3	-4	10	6	8	2	-16
b	0	256	-128	19	-32	13	-6	-1	16	-2

۵

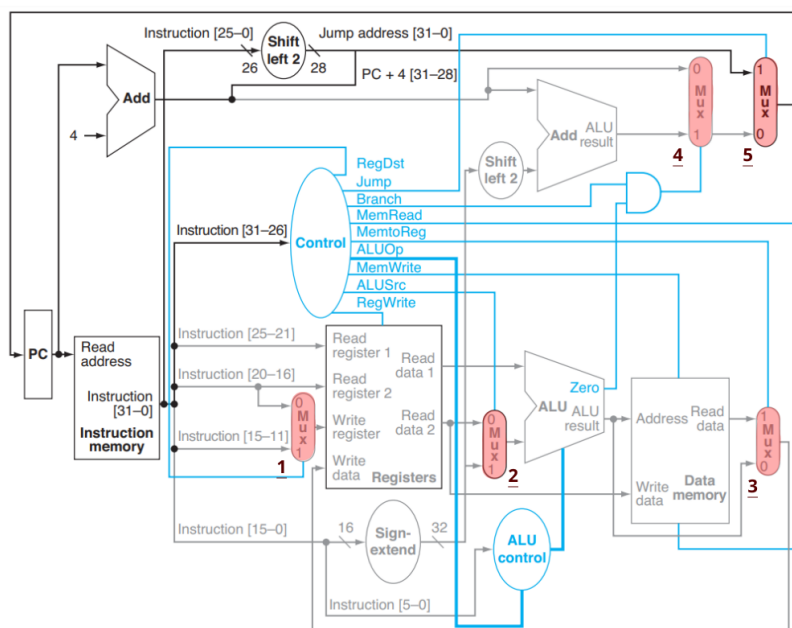در این بخش باید مقادیر خروجی هر یک از MUX ها را مشخص کنیم. ابتدا به سراغ دستور a می‌رویم:



۱. چون دستور ما sw است و RegDst برابر صفر است، پس خروجی این مالتیپلکسر برابر است با:
 $MUX_1 = Instruction[20:16] = (00010)_2 = (2)_{10} \rightarrow \$R2$

۲. چون سیم مربوط به ALUSrc برابر یک است، پس حاصل واحد Sign Extend مقدار خروجی آن است:
 $MUX_2 = SignExtend(Instruction[15:0]) = (14)_{16} = (20)_{10} \rightarrow \$R20$

۳. خروجی این مالتیپلکسر برای ما فاقد اهمیت است.
 $MUX_3 = \times$

۴. سیم مربوط به Branch صفر است، پس خروجی این مالتیپلکسر برابر است با:
 $MUX_4 = PC + 4$

۵. چون این دستور مربوط به Jump نیست و سیم مربوط به آن صفر است، پس خروجی ما برابر است با:
 $MUX_5 = PC + 4$

حال به سراغ دستور b می‌رویم:

۱. مقدار سیم مربوط به RegDst برابر یک است، پس rd خروجی داده می‌شود:
 $MUX_1 = Instruction[15:11] = (00001)_2 = (1)_{10}$

۲. چون سیم مربوط به ALUSrc برابر صفر است، مقدار ReadData₂ خروجی داده می‌شود:
 $MUX_2 = Instruction[20:16] = \$rt = \$R2$

۳. چون سیم مربوط به MemtoReg قطع است، پس خروجی این مالتیپلکسر برابر است با:

$$MUX_3 = ALUResult = slt \$a_t, \$a_0, \$v_0 = 0$$

۴. بیت کنترلی Branch صفر چون دستور ما مربوط به Branch یا Jump نیست، پس خروجی برابر است با:

$$MUX_4 = PC + 4$$

۵. به همان دلیلی که در مورد قبل گفته شد، خروجی برابر است با:

$$MUX_5 = PC + 4$$

و

در این بخش باید ورودی‌های ALU و واحدهای Add موجود در این معماری را محاسبه کنیم. ابتدا به سراغ دستور a می‌رویم:

۱. ورودی‌های واحد ALU معماری:

$$\begin{cases} Read_1 = Instruction[25 - 21] = rs = \$R_3 = (-3)_1 \\ Read_2 = Instruction[20 - 16] = address = (20)_1 \end{cases}$$

۲. ورودی‌های واحد Add سمت چپ معماری:

$$\begin{cases} input_1 = PC \\ input_2 = 4 \end{cases}$$

۳. ورودی‌های واحد Add سمت راست معماری:

$$\begin{cases} input_1 = PC + 4 \\ input_2 = 4 \times Address = 80 \end{cases}$$

حال به سراغ دستور b می‌رویم:

۱. ورودی‌های واحد ALU معماری:

$$\begin{cases} Read_1 = Instruction[25 - 21] = rs = \$R_2 = -128 \\ Read_2 = Instruction[20 - 16] = rt = \$R_4 = -32 \end{cases}$$

۲. ورودی‌های واحد Add سمت چپ معماری:

$$\begin{cases} input_1 = PC \\ input_2 = 4 \end{cases}$$

۳. ورودی‌های واحد Add سمت راست معماری:

$$\begin{cases} input_1 = PC + 4 \\ input_2 = 4 \times Address = 8360 \end{cases}$$

ز

در این بخش باید مقادیر مختلف Register File را به ازای هر دو دستور مشخص کنیم. به ازای دستور a مقادیر این ثبات‌ها برابر هستند با:

- ReadRegister_۱ = ۳
- ReadRegister_۲ = ۲
- WriteRegister = ۲
- WriteData = ×
- RegWrite = ۰

حال به سراغ دستور b می‌رویم:

- ReadRegister_۱ = ۴
- ReadRegister_۲ = ۲
- WriteRegister = ۱
- WriteData = ۰
- RegWrite = ۱


پاسخ مسئله‌ی ۲.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

تاخیرهای زیر را برای بخش‌های مختلف شکل زیر در نظر می‌گیریم:

I-Mem	Add	Mux	ALU	Regs	D-Mem	Control
220ps	75ps	20ps	95ps	70ps	240ps	45ps

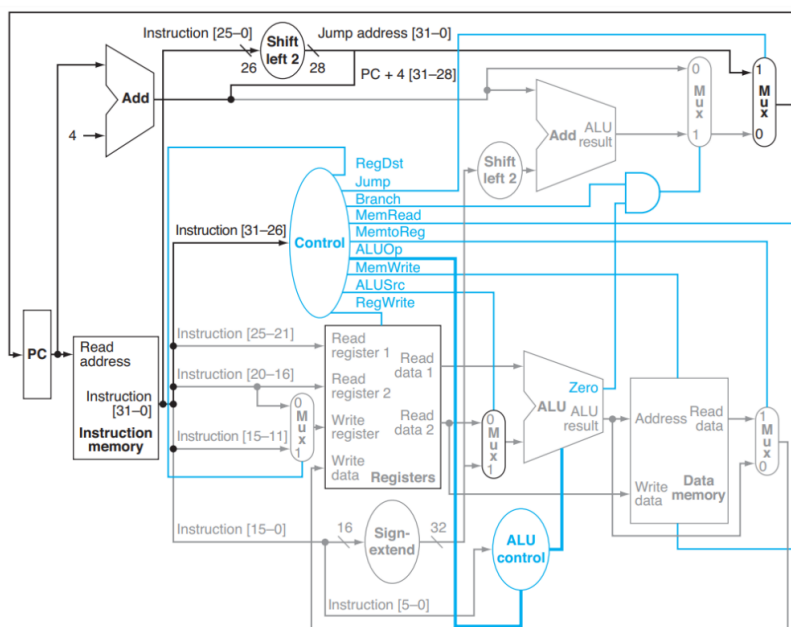

ابتدا تاخیرهای هر بخش را محاسبه می‌کنیم:

- پرش غیر شرطی:

$$\max(Imem, Add) + MUX + Control = 220 + 20 + 45 = 285ps$$

- پرش شرطی:

$$\max(Imem, Add) + \max(Control, Regs) + MUX + \max(ALU, Add) + 2 \times MUX = 220 + 70 + 20 + 95 + 2 \times 40 = 445ps$$

- Load:

$$\max(Imem, Add) + \max(Control, Regs) + MUX + ALU + DMem + MUX + Regs = 220 + 70 + 20 + 95 + 240 + 20 + 70 = 735ps$$

- Store:

$$\max(Imem, Add) + \max(Control, Regs) + MUX + ALU + DMem = 220 + 70 + 20 + 95 + 240 = 645ps$$

- RType:

$$\max(Imem, Add) + \max(Control, Regs) + MUX + ALU + MUX + Regs = 220 + 70 + 20 + 95 + 20 + 70 = 495ps$$

$$T_1 = \frac{1}{100} \times 285 + \frac{11}{100} \times 445 + \frac{16}{100} \times 735 + \frac{15}{100} \times 645 + \frac{50}{100} \times 515 = 543.6ps$$

$$T_2 = \frac{1}{100} \times 285 + \frac{11}{100} \times 435 + \frac{16}{100} \times 665 + \frac{15}{100} \times 575 + \frac{50}{100} \times 505 = 515.8ps$$

$$SpeedUP = \frac{T_1}{T_2} = \frac{543.6}{515.8} \approx 1.05$$

پس ما ۵٪ افزایش سرعت داشته‌ایم!